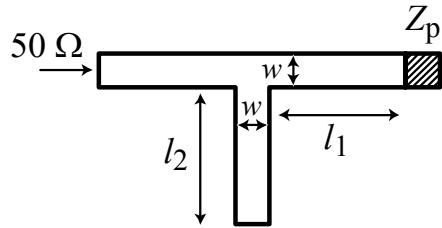


ISPIT IZ MIKROTALASNE TEHNIKE (OT3MT)


05. februar 2006.

Zadaci


- Projektovati kolo za prilagođenje antene čija je ulazna impedansa $Z_p = (75 - j25) \Omega$ na nominalnu impedansu $Z_0 = 50 \Omega$, pri učestanosti $f = 1,9 \text{ GHz}$. Kolo za prilagođenje ima jedan ogrank, kao na slici. Karakteristična impedansa voda i ogranka je $Z_c = 50 \Omega$. Kolo treba da bude realizovano u mikrotrakastoj tehnici, na podlozi čija je debljina $h = 0,5 \text{ mm}$, a relativna permitivnost $\epsilon_r = 3,38$.



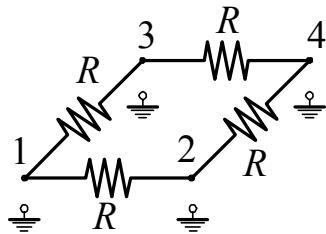- Izračunati s-parametre četvoroportne otporne mreže na slici. Otpornosti svih otpornika su jednake i iznose $R = 100 \Omega$. Pristup (port) mreže čini čvor sa odgovarajućim indeksom i tačka nultog potencijala (masa). Nominalne impedanse svih pristupa su iste i iznose $Z_0 = 50 \Omega$.



- Predajna i prijemna antena su polusalasni dipoli i nalaze se u ravni crteža na međusobnom rastojanju $r = 100 \text{ m}$. Predajni dipol zaklapa ugao $\theta_1 = \frac{\pi}{3}$ sa potegom i napaja se iz generatora učestanosti $f = 2,5 \text{ GHz}$ snagom $P_0 = 2 \text{ W}$. Prijemni dipol zaklapa ugao $\theta_2 = \frac{\pi}{4}$ sa potegom. (a) Izračunati snagu koju prijemna antena predaje prilagođenom prijemniku. (b) Kako treba postaviti predajnu i prijemnu antenu, za zadato rastojanje, tako da prenos signala bude maksimalan? Koliku snagu preda prijemna antena prilagođenom prijemniku u tom slučaju?

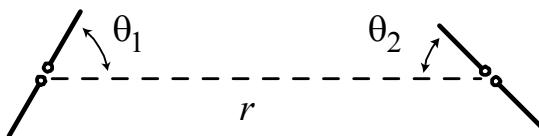

Pitanja

- Polazeći od odgovarajuće talasne jednačine i graničnih uslova, izvesti izraz za longitudinalnu komponentu električnog polja u pravougaonom talasovodu stranica a i b .
- Izračunati faktor dobrote neopterećenog polusalasnog rezonatora načinjenog od koaksijalnog voda kratko spojenog na oba kraja. Rezonantna učestanost je 1 GHz , poluprečnik unutrašnjeg provodnika je 1 mm , unutrašnji poluprečnik spoljašnjeg provodnika je 3 mm , provodnici su od bakra specifične provodnosti 56 MS/m , gubici u kratkim spojevima zanemarljivo mali, a dielektrik je vazduh.
- Da li mreža koja je linearna pasivna recipročna i bez gubitaka može biti prilagođena ako ima (a) jedan pristup, (b) dva pristupa, (c) tri pristupa i (d) četiri pristupa? U slučajevima kada je odgovor pozitivan, napisati odgovarajuću matricu $[s]$.
- Da li se gan diode mogu praviti od (a) silicijuma i (b) galijum-arsenida? Obrazložiti odgovore.
- Napisati vezu između vektora jačine električnog polja (\mathbf{E}) i magnetskog vektor-potencijala (\mathbf{A}) u (a) bliskom polju i (b) u zoni zračenja.
- Ulagana impedansa simetričnog celotalasnog dipola je $(200 - j200) \Omega$, a pojačanje 4 dBi . (a) Kolika je ulagana impedansa, a koliko pojačanje odgovarajućeg vertikalnog monopolija? (b) Kolika je visina tog monopola ako je radna učestanost 1800 MHz ?

Ispit traje 4 sata.

REŠENJA ZADATAKA SA ISPITA IZ MIKROTALASNE TEHNIKE ODRŽANOG 05. 02. 2006.

1. $w = 1,16 \text{ mm}$, $\varepsilon_{\text{re}} = 2,67$, $\lambda_g = 96,66 \text{ mm}$. Prvo rešenje $l_1' = 9,76 \text{ mm} + n \frac{\lambda_g}{2}$, $l_2' = 40,4 \text{ mm} + m \frac{\lambda_g}{2}$. Drugo rešenje

$$l_1'' = 29,48 \text{ mm} + n \frac{\lambda_g}{2}, l_2'' = 7,93 \text{ mm} + m \frac{\lambda_g}{2}.$$

2. $[S] = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$

3. (a) $P_p = 12,96 \text{ nW} (-48,88 \text{ dBm})$. (b) Antene treba postaviti tako da leže u jednoj ravni i da zaklapaju ugao $\frac{\pi}{2}$ sa potegom između njih, $P_{p \max} = 49,28 \text{ nW} (-43,07 \text{ dBm})$.